05 Schaltwerke

- Schaltnetze operieren kombinatorisch, d.h. der Ausgang der Schaltung hängt ausschließlich von den aktuellen Eingängen ab
- Heute betrachten wir Schaltwerke, d.h. Schaltungen mit einem Gedächtnis, die nicht nur von den aktuellen Werten der Eingänge abhänge

1. **Multiplexer** wählen eines von mehreren Signalen aus.
2. **Addierer** rechnen, und aus ihnen entsteht auch der **Subtrahierer**.
3. **Komparator** und **Barrel-Shifter** vergleichen und verschieben.
4. Eine **ALU** ist all das zusammen, mit einem Multiplexer als Auswahlschalter.