
05 Schaltwerke

- Schaltnetze operieren kombinatorisch, d.h. der Ausgang der Schaltung hängt ausschließlich von den aktuellen Eingängen ab
- Heute betrachten wir Schaltwerke, d.h. Schaltungen mit einem Gedächtnis, die nicht nur von den aktuellen Werten der Eingänge abhänge

1. **Multiplexer** wählen eines von mehreren Signalen aus.
2. **Addierer** rechnen, und aus ihnen entsteht auch der **Subtrahierer**.
3. **Komparator** und **Barrel-Shifter** vergleichen und verschieben.
4. Eine **ALU** ist all das zusammen, mit einem Multiplexer als Auswahlschalter.

Asynchrone Speicherelemente

RS-Latch

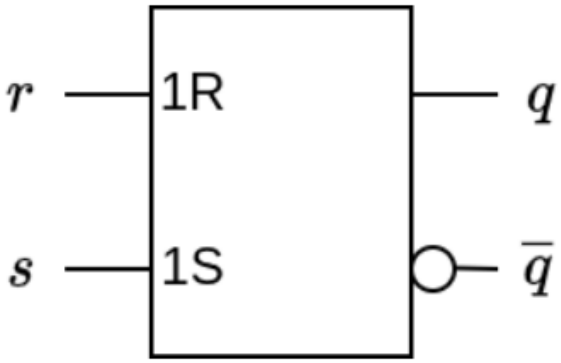


![[05_sequential.pdf#page=9&rect=383,101,635,314|05_sequential, p.9]

r	s	q(t+1)	Verhalten
0	0	q(t)	**Speichern**
0	1	1	Setzen
1	0	0	Rücksetzen
1	1		verboten

Asynchrones RS-Latch: Herleitung per KV-Diagramm

Wahrheitstafel des RS-Latches

r	s	q^t	q^{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	⚠
1	1	1	⚠

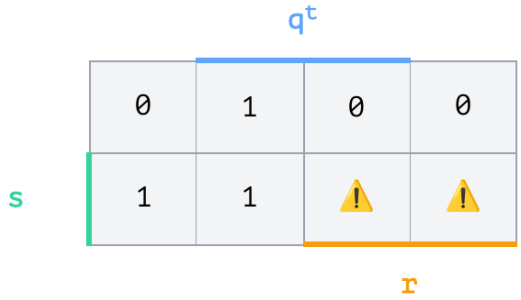


$$q^{t+1} = (\overline{r} \wedge s) \vee (\overline{r} \wedge q^t)$$

Schaltung aus NOR Gattern


- Umformen zu einer NOR-only Lösung:
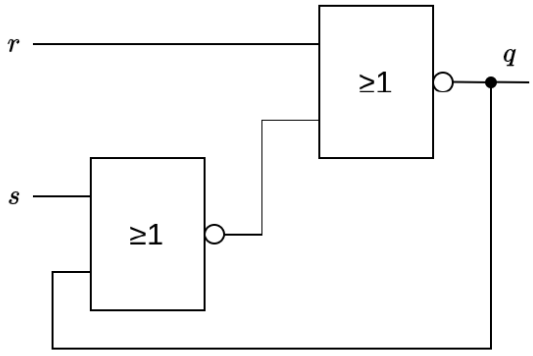
$$\begin{aligned} q^{t+1} &= (\overline{r} \wedge s) \vee (\overline{r} \wedge q^t) \\ &= \overline{r} \wedge (s \vee q^t) && \text{(D1)} \\ &= \overline{\overline{\overline{r} \wedge (s \vee q^t)}} && \text{(Doppel-Kompl.)} \\ &= \overline{r \vee \overline{s \vee q^t}} && \text{(De Morgan)} \end{aligned}$$



RS-Latch mit NOR-Gattern


⇒

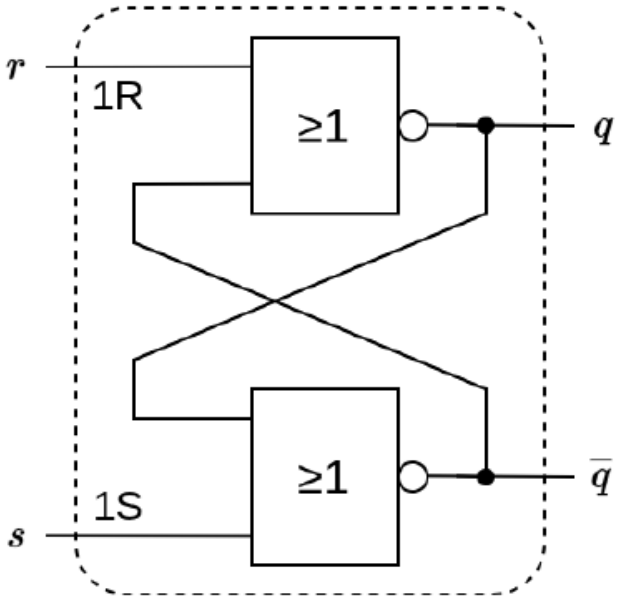

Gängige Darstellung des RS-Latches

Zustandsdiagramm

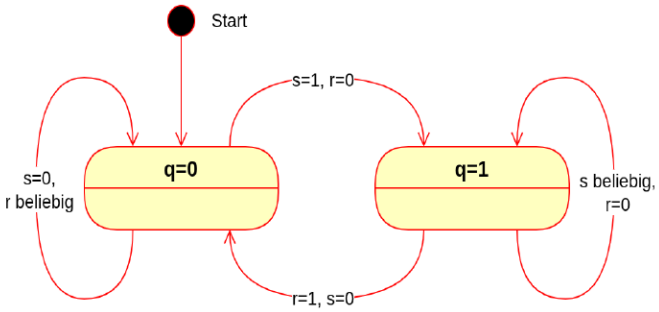- **Zustände** ($q = 0, q = 1$) als Kreise / abgerundete Rechtecke
- **Übergänge** (Transitionen) als Pfeile zwischen Zuständen
- Eingänge als **Trigger / Event** ($s = 1, r = 0,$ etc.) für Transitionen



Zustandsdiagramm des RS-Latches

- Bei rs=11
- beide NOR-Ausgänge auf 0: (Komplementärbedingung verletzt)
- Danach gleichzeitig : beide NOR-Gatter schalten auf 1, dann wieder auf 0, …
- Ein Wettlauf der Gatterlaufzeiten (Race Condition) entscheidet über den Folgezustand

Taktgesteuerte Speicherelemente

- Ein gemeinsamer Takt bestimmt, wann Speicherelemente ihren Zustand wechseln dürfen.
-